指令	操作数	描述	操作	标记位	周期
跳转指令 (续)					
CPSE	R _d , R _r	相等即跳转	If($R_d=R_r$) PC \leftarrow PC + 2 or 3	None	1/2
СР	R _d , R _r	比较	R _d - R _r	Z,N,V,C,H	1
СРС	R _d , R _r	带进位比较	R_d - R_r — C	Z,N,V,C,H	1
CPI	R _d , K	与立即数比较	R _d - K	Z,N,V,C,H	1
SBRC	R _r , b	位为 0 即跳过下一条指令	If($R_r(b)=0$) PC \leftarrow PC + 2 or 3	None	1/2
SBRS	R _r , b	位为1即跳过下一条指令	If($R_r(b)=1$) PC \leftarrow PC + 2 or 3	None	1/2
SBIC	P, b	I/O 位为 0 即跳过下一条指令	If(P(b)=0) PC ← PC + 2 or 3	None	1/2
SBIS	P, b	I/O 位为 1 即跳过下一条指令	If(P(b)=1) PC \leftarrow PC + 2 or 3	None	1/2
BRBS	s, k	状态标记为1即跳转	If(SREG(S)=1) $PC \leftarrow PC + K + 1$	None	1/2
BRBC	s, k	状态标记为 0 即跳转	If(SREG(S)=0) $PC \leftarrow PC + K + 1$	None	1/2
BREQ	k	相等即跳转	if (Z = 1) then PC ← PC + k + 1	None	1/2
BRNE	k	不等即跳转	if (Z = 0) then PC ← PC + k + 1	None	1/2
BRCS	k	进位则跳转	if (C = 1) then PC \leftarrow PC + k + 1	None	1/2
BRCC	k	无进位则跳转	if (C = 0) then PC \leftarrow PC + k + 1	None	1/2
BRSH	k	不小于则跳转	if (C = 0) then PC \leftarrow PC + k + 1	None	1/2
BRLO	k	小于则跳转	if (C = 1) then PC \leftarrow PC + k + 1	None	1/2
BRMI	k	为负则跳转	if (N = 1) then PC \leftarrow PC + k + 1	None	1/2
BRPL	k	为正则跳转	if (N = 0) then PC \leftarrow PC + k + 1	None	1/2
BRGE	k	有符号的不小于即跳转	if (N \oplus V= 0) then PC \leftarrow PC + k + 1	None	1/2
BRLT	k	有符号的小于0即跳转	if (N \oplus V= 1) then PC \leftarrow PC + k + 1	None	1/2
BRHS	k	半进位为1则跳转	if (H = 1) then PC \leftarrow PC + k + 1	None	1/2
BRHC	k	半进位为 0 则跳转	if (H = 0) then PC \leftarrow PC + k + 1	None	1/2
BRTS	k	T置位则跳转	if (T = 1) then PC \leftarrow PC + k + 1	None	1/2
BRTC	k	T清零则跳转	if (T = 0) then PC \leftarrow PC + k + 1	None	1/2
BRVS	k	溢出则跳转	$f(V = 1)$ then $PC \leftarrow PC + k + 1$	None	1/2
BRVC	k	不溢出则跳转	$f(V = 0)$ then $PC \leftarrow PC + k + 1$	None	1/2
BRIE	k	全局中断使能则跳转	$f(I = 1)$ then PC \leftarrow PC + k + 1	None	1/2
BRID	k	全局中断禁止则跳转	$f(I = 0)$ then PC \leftarrow PC + k + 1	None	1/2
数据传输指令					
M0V	Rd, Rr	寄存器之间移动数据	Rd ← Rr	None	1
M0VW	Rd, Rr	移动一个字的数据	Rd+1:Rd ← Rr+1:Rr	None	1
LDI	Rd, K	加载立即数	Rd ← K	None	1
LD	Rd, X	间接加载	$Rd \leftarrow (X)$	None	1/2
LD	Rd, X+	间接加载,地址递增	$Rd \leftarrow (X), X \leftarrow X + 1$	None	1/2
LD	Rd, -X	地址递减,间接加载	$X \leftarrow X - 1$, Rd $\leftarrow (X)$	None	1/2
LD	Rd, Y	间接加载	Rd ← (Y)	None	1/2
LD	Rd, Y+	间接加载,地址递增	$Rd \leftarrow (Y), Y \leftarrow Y + 1$	None	1/2
LD	Rd, -Y	地址递减,间接加载	$Y \leftarrow Y - 1$, Rd $\leftarrow (Y)$	None	1/2
LDD	Rd, Y+q	带偏移量的间接加载	$Rd \leftarrow (Y + q)$	None	1/2
LD	Rd, Z	间接加载	Rd ← (Z)	None	1/2